

# EA616 - Análise Linear de Sistemas

## Resposta em frequência

Prof. Ricardo C.L.F. Oliveira

Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação  
Universidade Estadual de Campinas

2º Semestre 2018

Sistemas contínuos relacionam entradas e saídas que são funções contínuas no tempo e, se satisfazem o princípio da superposição, são sistemas lineares.

**Notação:**  $y(t) = \mathcal{G}\{x(t)\}$ , sendo  $x(t)$  a entrada e  $y(t)$  a saída.

Um sistema linear invariante no tempo, isto é,

$$\mathcal{G}\{x(t-a)\} = y(t-a)$$

satisfaz o teorema da convolução

$$y(t) = \mathcal{G}\{x(t)\} = h(t) * x(t) \quad , \quad h(t) = \mathcal{G}\{\delta(t)\}$$

e possui como auto-função a entrada


$$x(t) = \exp(st) \quad \Rightarrow \quad y(t) = H(s) \exp(st)$$

sendo  $H(s)$  a transformada bilateral de Laplace da função  $h(t)$ , dada por

$$H(s) = \int_{-\infty}^{+\infty} h(\beta) \exp(-s\beta) d\beta = \mathcal{L}\{h(t)\}$$

## Exemplo 1.1 (Circuito RC)

Considere o circuito RC

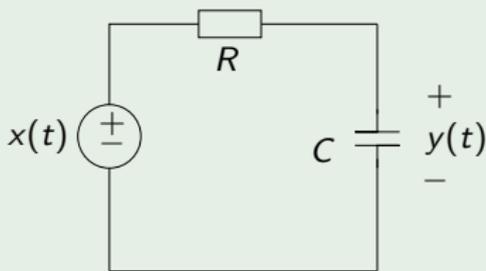

A entrada é a fonte de tensão  $x(t)$  e a saída  $y(t)$  é a tensão no capacitor. O circuito é descrito pela equação

$$\dot{y} + \frac{1}{\tau}y = \frac{1}{\tau}x \quad ; \quad \tau = RC$$

ou, usando o operador  $p = \frac{d}{dt}$ :  $(p + \frac{1}{\tau})y = \frac{1}{\tau}x$

## Exemplo – Circuito RC II

A função de transferência é dada por

$$H(s) = \frac{1}{\tau s + 1} = \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}$$

Note que esta função de transferência é a transformada de Laplace de

$$h(t) = \frac{1}{\tau} \exp(-t/\tau) u(t)$$

A resposta em frequência é obtida fazendo-se  $s = j\omega$ , resultando em

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega\tau} = M(\omega) \exp(j\phi(\omega))$$
$$M(\omega) = \frac{1}{\sqrt{1 + (\tau\omega)^2}} \quad ; \quad \phi(\omega) = -\arctan(\tau\omega)$$

As figuras apresentadas a seguir mostram respectivamente o módulo e a fase da resposta em frequência para  $RC = 1$ .

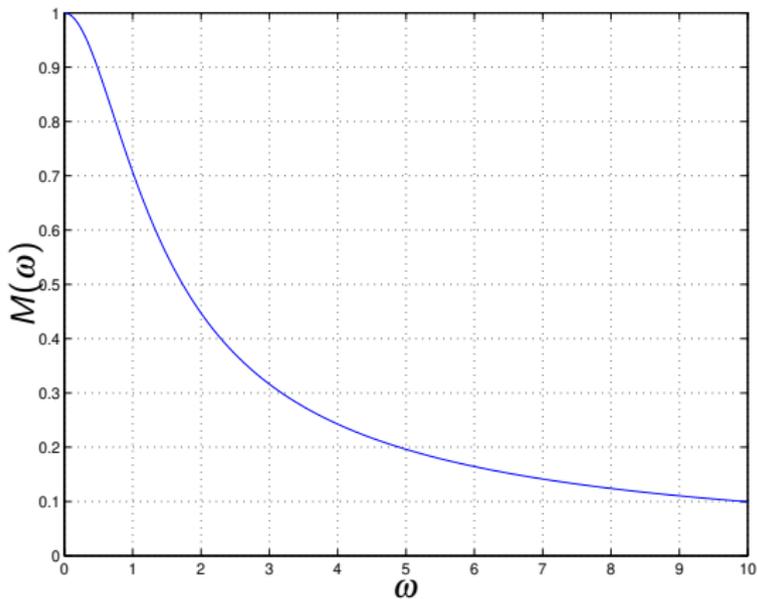


Figura 1: Módulo da resposta em frequência do circuito RC do Exemplo 1.1 com  $RC = 1$ .

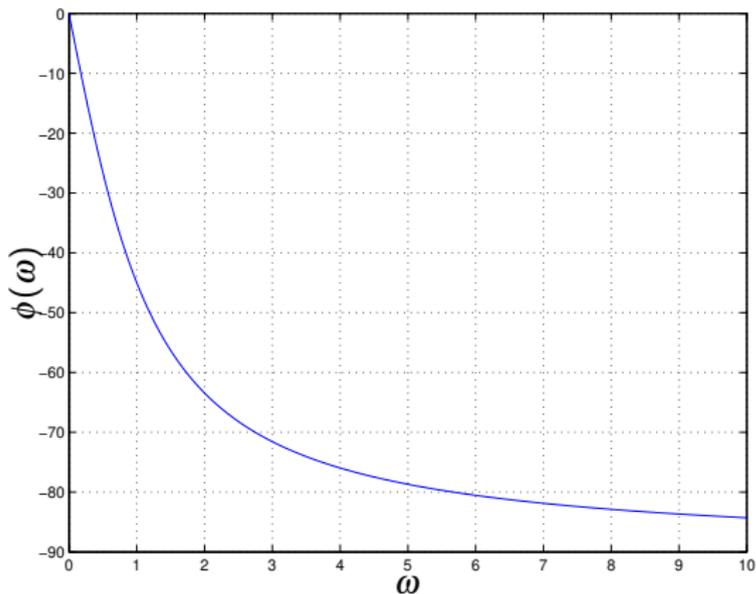


Figura 2: Fase da resposta em frequência do circuito RC do Exemplo 1.1 com  $RC = 1$ .

Note que trata-se de um filtro passa-baixas, com a fase variando de  $0$  a  $-90$  graus quando a frequência varia de zero a infinito e  $\phi(1/\tau) = -45$  graus. O filtro  $RC$  possui um pólo em  $s = -1/\tau$ .

O módulo varia de  $1$  (frequência  $\omega = 0$ ) a  $0$  (para frequência  $\omega \rightarrow +\infty$ ), passando por  $\sqrt{2}/2$  na frequência  $1/\tau$ .

Utilizando uma escala logarítmica para a frequência  $\omega$ , os gráficos de módulo (em logaritmo) e fase (em graus ou radianos) da resposta em frequência de um sistema linear podem ser desenhados de maneira aproximada por retas (assíntotas).

### Definição 1 (Decibéis (dB))

$$M_{dB}(\omega) = 20 \log M(\omega)$$

*sendo log o logaritmo na base 10.*

A definição de dB (decibéis) é, classicamente, 10 vezes o logaritmo da relação. O fator 20 é devido à interpretação de que a potência é proporcional ao quadrado da tensão.

As assíntotas são definidas para baixa frequência e para alta frequência. A frequência na qual ocorre o encontro das assíntotas é denominada frequência de corte  $\omega_c$ .

### Exemplo 1.2 (Pólo real negativo)

Considere, com  $\omega_c > 0$ , a função de transferência

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

A resposta em frequência é dada por

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c}, \quad M(\omega) = (1 + (\omega/\omega_c)^2)^{-0.5}$$

$$M_{dB}(\omega) = 20 \log M(\omega) = -10 \log \left( 1 + (\omega/\omega_c)^2 \right)$$

Note que no exemplo do circuito  $RC$ , tem-se  $\omega_c = 1/\tau$ .

As assíntotas são definidas para  $\omega \ll \omega_c$  (baixa frequência) e para  $\omega \gg \omega_c$  (alta frequência). No exemplo, tem-se  $M_{dB} \approx 0$  para baixas frequências e  $M_{dB} \approx -20 \log \omega + 20 \log \omega_c$  para altas frequências, correspondendo a uma queda de 20 dB por década (aproximadamente 6 dB por oitava<sup>1</sup>).

## Exemplo – Pólo real negativo II

O encontro das assíntotas ocorre em  $\omega_c$  (frequência de corte). Na frequência de corte tem-se  $M_{dB} = -10 \log 2 \approx -3$  dB.

A fase  $\phi(\omega)$  é dada por

$$\phi(\omega) = -\arctan(\omega/\omega_c)$$

que vai de 0 a  $-90$  graus, com  $\phi(\omega_c) = -45$  graus. As assíntotas são 0 para frequências abaixo de uma década da frequência de corte  $\omega_c$ ,  $-90$  graus para frequências acima de uma década de  $\omega_c$  e a reta unindo as duas assíntotas em  $0.1\omega_c$  e  $10\omega_c$ .

As figuras apresentadas a seguir mostram os diagramas de Bode do sistema para  $\omega_c = 1$ .

## Exemplo – Pólo real negativo III

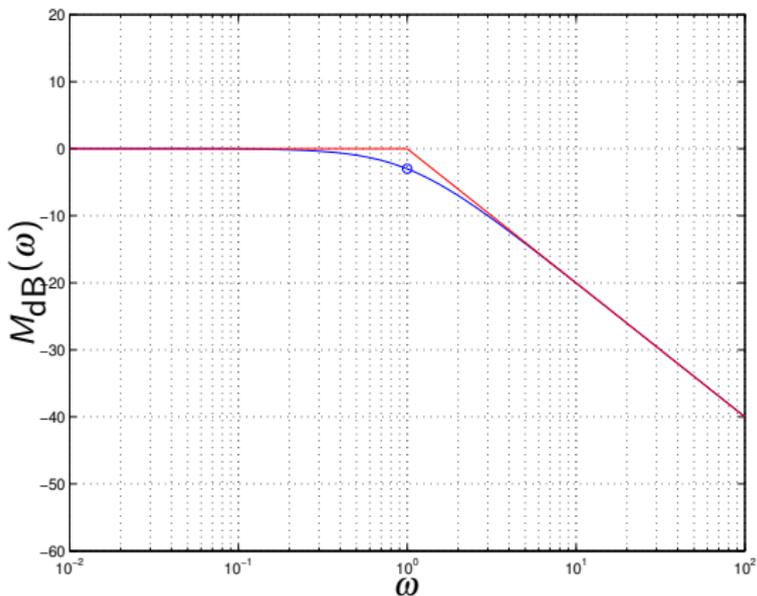


Figura 3: Módulo (em dB) da resposta em frequência (escala logarítmica) do Exemplo 1.2 com  $\omega_c = 1$ .

## Exemplo – Pólo real negativo IV

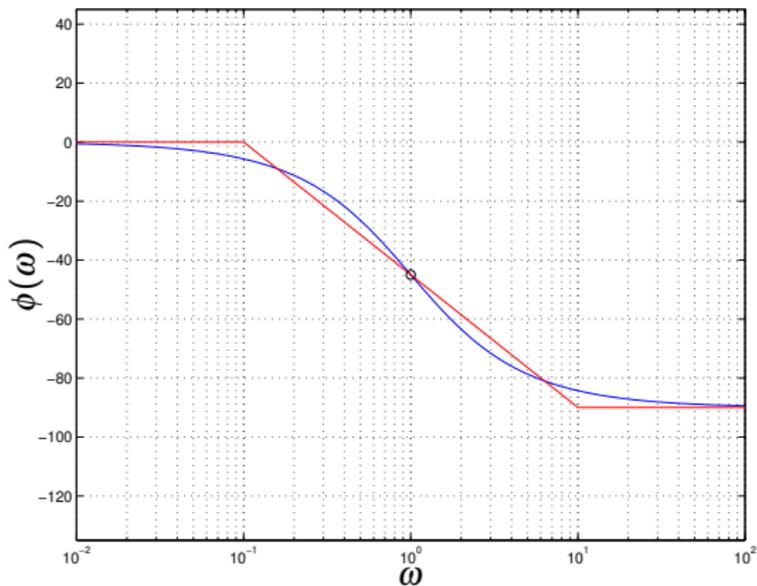


Figura 4: Fase da resposta em frequência (escala logarítmica) do Exemplo 1.2 com  $\omega_c = 1$ .

Medidas experimentais da resposta em frequência permitem obter a frequência de corte e com isso identificar um modelo de primeira ordem para o sistema.

---

<sup>1</sup>O termo oitava, que corresponde ao dobro da frequência, deriva do fato de que, nos pianos, a cada oito teclas dobra-se a frequência.

## Propriedade 1

Considere

$$H(s) = H_1(s)H_2(s) \Rightarrow H(j\omega) = M_1(\omega)M_2(\omega)\exp(j\phi_1(\omega) + j\phi_2(\omega))$$

Então,

$$M_{dB}(\omega) = M_{1dB}(\omega) + M_{2dB}(\omega) ; \quad \phi(\omega) = \phi_1(\omega) + \phi_2(\omega)$$

*pois o módulo do produto é o produto dos módulos (soma em logaritmo) e o produto de exponenciais é a exponencial da soma dos argumentos.*

## Exemplo – Ganho constante positivo

### Exemplo 1.3 (Ganho constante positivo)

Considere  $H(s) = k > 0$  constante real.

Portanto,

$$M_{dB}(\omega) = 20 \log k \quad ; \quad \phi(\omega) = 0$$

### Exemplo 1.4 (Ganho constante negativo)

Considere  $H(s) = -k, k > 0$  constante.

Portanto,

$$H(s) = k \exp(j\pi) \quad \Rightarrow \quad M_{dB}(\omega) = 20 \log k \quad ; \quad \phi(\omega) = 180 \text{ graus}$$



### Exemplo 1.6 (Pólo na origem)

Considere, para  $k > 0$ ,

$$H(s) = \frac{k}{s}$$

Portanto,

$$M_{\text{dB}}(\omega) = -20 \log \omega + 20 \log k ; \quad \phi(\omega) = -90 \text{ graus}$$

Observe que  $M_{\text{dB}}(\omega)$  é uma reta que cruza o ponto 0 dB em  $\omega = k$ .

## Exemplo – Zero de ordem $m$ na origem

### Exemplo 1.7 (Zero de ordem $m$ na origem)

Considere  $H(s) = s^m$ , com  $m \in \mathbb{Z}_+$ .

Portanto,

$$M_{\text{dB}}(\omega) = 20m \log \omega \quad ; \quad \phi(\omega) = m90 \text{ graus}$$

### Exemplo 1.8 (Pólo de ordem $m$ na origem)

Considere  $H(s) = \frac{1}{s^m}$ , com  $m \in \mathbb{Z}_+$ .

Portanto,

$$M_{\text{dB}}(\omega) = -20m \log \omega \quad ; \quad \phi(\omega) = -m90 \text{ graus}$$

## Exemplo – Zero real negativo

### Exemplo 1.9 (Zero real negativo)

Considere, com  $\omega_c > 0$ , a função de transferência

$$H(s) = \frac{s}{\omega_c} + 1$$

Portanto,

$$M(\omega) = \sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2} \quad ; \quad \phi(\omega) = \arctan(\omega/\omega_c) \text{ graus}$$

As assíntotas do módulo são  $M_{\text{dB}} \approx 0$  para baixas frequências e  $M_{\text{dB}} \approx 20 \log \omega - 20 \log \omega_c$  para altas frequências. Na frequência de corte  $\omega_c$ , tem-se  $M_{\text{dB}} = 10 \log 2 \approx 3$  dB.

As assíntotas da fase são 0 para frequências abaixo de uma década da frequência de corte  $\omega_c$ , 90 graus para frequências acima de uma década de  $\omega_c$  e a reta unindo as duas assíntotas em  $0.1\omega_c$  e  $10\omega_c$ .

# Sistemas de fase mínima I

## Definição 2 (Sistemas de fase mínima)

*São sistemas que possuem pólos e zeros com parte real negativa. O termo “de fase mínima” vem do fato de que, por exemplo,  $s + 1$  e  $s - 1$  possuem o mesmo diagrama de módulo, porém o diagrama de fase mais próximo de 0 grau é o do zero com parte real negativa.*

## Exemplo 1.10 (Zero real positivo)

Considere, com  $\omega_c > 0$ , a função de transferência

$$H(s) = \frac{s}{\omega_c} - 1$$

A resposta em frequência é dada por

$$M(\omega) = \sqrt{1 + (\omega/\omega_c)^2} \quad ; \quad \phi(\omega) = 180 - \arctan(\omega/\omega_c) \text{ graus}$$

## Sistemas de fase mínima II

As assíntotas do módulo são  $M_{dB} \approx 0$  para baixas frequências e  $M_{dB} \approx 20 \log \omega - 20 \log \omega_c$  para altas frequências. Na frequência de corte  $\omega_c$ , tem-se  $M_{dB} = 10 \log 2 \approx 3$  dB.

As assíntotas da fase são 180 para frequências abaixo de uma década da frequência de corte  $\omega_c$ , 90 graus para frequências acima de uma década de  $\omega_c$  e a reta de inclinação negativa unindo as duas assíntotas em  $0.1\omega_c$  e  $10\omega_c$ .

Observe que a resposta em frequência do sistema com zero real positivo distingue-se da resposta do sistema com zero real negativo apenas pela fase. Um sistema que possui um zero com parte real positiva é chamado de sistema de fase não-mínima.

**Exemplo 1.11**

Considere a função de transferência

$$H(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{\ell} \beta_k s^k}{\sum_{k=0}^m \alpha_k s^k}$$

com  $\alpha_m = 1$ ,  $\alpha_0 \neq 0$  e  $m > \ell$ .

A assíntota de baixa frequência ( $s = j\omega$ ,  $\omega \rightarrow 0$ ), é

$$M_{\text{dB}} \approx 20 \log \frac{\beta_0}{\alpha_0}$$

e a assíntota de alta frequência ( $\omega \rightarrow +\infty$ ) é

$$M_{\text{dB}} \approx 20 \log \beta_{\ell} \omega^{(\ell-m)} = -20(m-\ell) \log \omega + 20 \log \beta_{\ell}$$

Portanto, a frequência de corte é dada por

$$\beta_\ell \omega_c^{(\ell-m)} = \frac{\beta_0}{\alpha_0} \Rightarrow \omega_c = \left( \frac{\alpha_0 \beta_\ell}{\beta_0} \right)^{1/(m-\ell)}$$

No exemplo do circuito *RC*, tem-se  $m = 1$ ,  $\ell = 0$ ,  $\beta_0 = \beta_\ell = 1/\tau$  e  $\alpha_0 = 1/\tau$ , resultando em  $\omega_c = 1/\tau$ .

As assíntotas de fase de baixas e altas frequências são, respectivamente,

$$\phi(\omega) \approx 0 \quad ; \quad \phi(\omega) \approx -(m-\ell)90 \text{ graus}$$

Entre  $0.1\omega_c$  e  $10\omega_c$ , as assíntotas são unidas por uma reta.

## Exemplo 1.12 (Circuito RC em cascata)

Considere o circuito da Figura 5, com  $\tau_1 = R_1 C_1 = 1$  e  $\tau_2 = R_2 C_2 = 0.01$ .

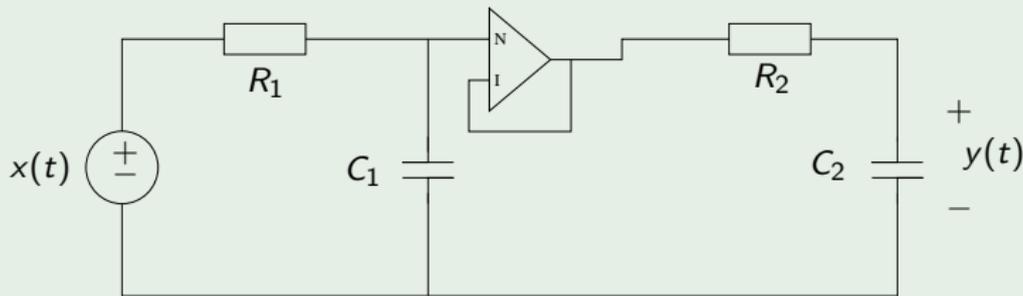


Figura 5: Circuito RC em cascata do Exemplo 1.12.

A função de transferência é dada por

## Exemplo – Circuito RC em cascata II

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = H_1(s)H_2(s) = \left( \frac{1/\tau_1}{s + 1/\tau_1} \right) \left( \frac{1/\tau_2}{s + 1/\tau_2} \right) = \frac{100}{s^2 + 101s + 100}$$

e, portanto,  $\ell = 0$ ,  $\beta_0 = \beta_\ell = 100$ ,  $m = 2$  e  $\alpha_0 = 100$ , resultando em  $\omega_c = 10$ .  
As assíntotas de baixas e altas frequências são, respectivamente,

$$M_{\text{dB}} \approx 0 \quad ; \quad M_{\text{dB}} \approx 20 \log \frac{100}{\omega^2} = -40 \log \omega + 40$$

A aproximação por assíntotas pode ser melhorada considerando  $H(s) = H_1(s)H_2(s)$  com

$$H(s) = \frac{100}{s^2 + 101s + 100} = \left( \frac{1}{s + 1} \right) \left( \frac{100}{s + 100} \right)$$

e somando as assíntotas. A figura apresentada a seguir mostra as assíntotas do módulo dos dois sistemas de primeira ordem, a soma, as assíntotas do sistema de segunda ordem e  $M(\omega)$  (em dB) versus  $\omega \in [10^{-2}, 10^4]$  (em escala logarítmica).

## Exemplo – Circuito RC em cascata III

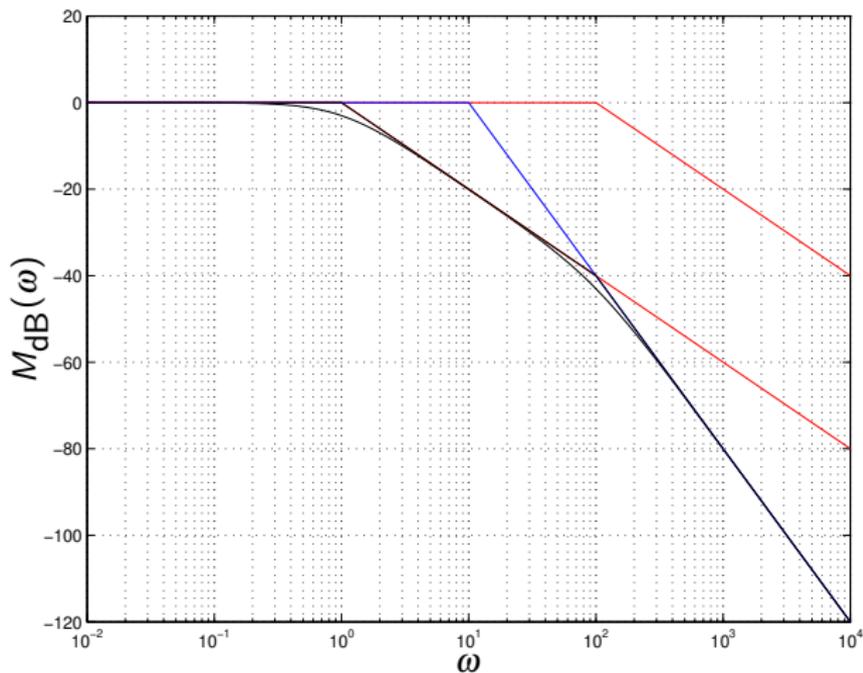


Figura 6: Módulo da resposta em frequência do circuito do Exemplo 1.12.

### Exemplo 1.13 (Circuito passa-alta)

Considere o circuito  $RC$  com a saída  $y(t)$  igual à tensão no resistor, cuja equação diferencial é

$$(\tau p + 1)y(t) = \tau p x(t) \quad \Rightarrow \quad H(s) = \tau s \frac{1/\tau}{s + 1/\tau}$$

As assíntotas de módulo são mostradas na Figura 8 e as de fase na Figura 9 para  $\tau = 0.1$ .

## Exemplo – Circuito passa-alta II

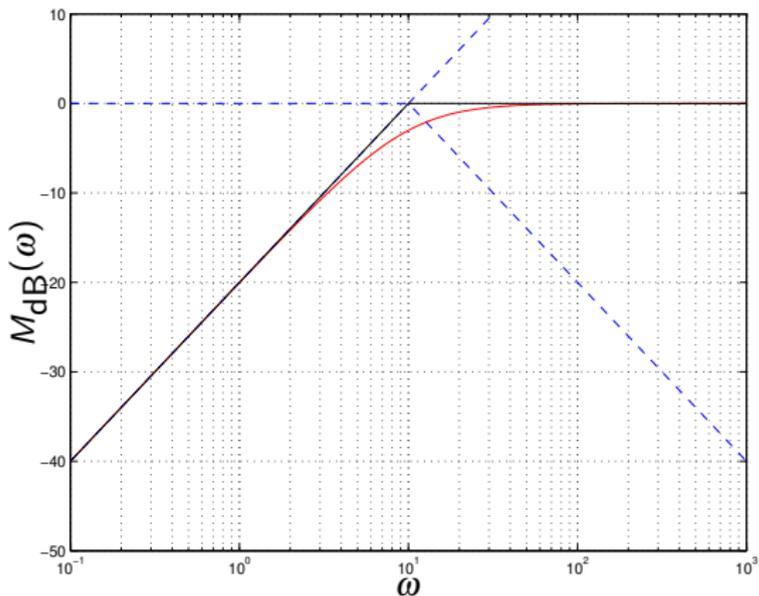


Figura 8: Módulo da resposta em frequência do circuito  $RC$  passa-alta do Exemplo 1.13.

## Exemplo – Circuito passa-alta III

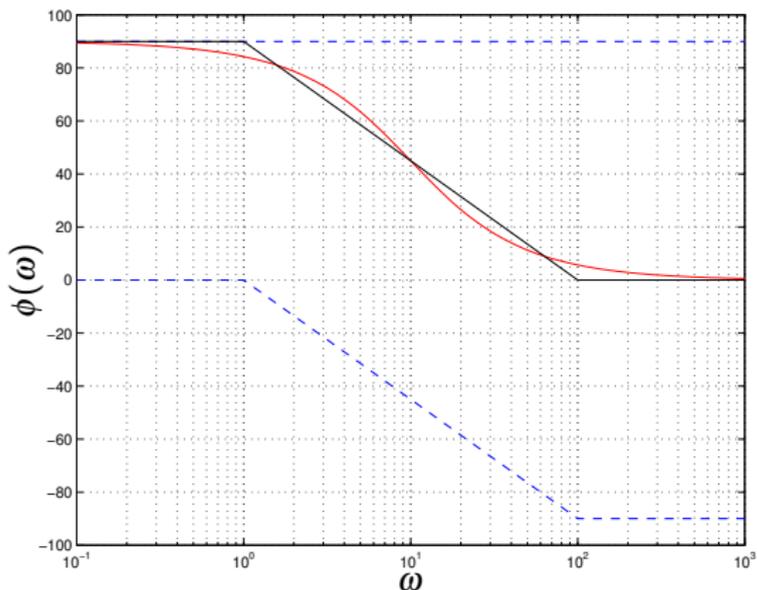


Figura 9: Fase da resposta em frequência do circuito RC passa-alta do Exemplo 1.13.

## Exemplo – Pólos e zeros reais I

### Exemplo 1.14 (Pólos e zeros reais)

Considere o sistema descrito pela função de transferência

$$H(s) = \frac{10(s+100)}{(s+1)(s+1000)} = \left(\frac{1}{s+1}\right) \left(\frac{s}{100} + 1\right) \left(\frac{1}{s/1000+1}\right)$$

As assíntotas do módulo e  $M(\omega)$  são mostrados na Figura 10, e as assíntotas da fase e  $\phi(\omega)$  na Figura 11.

## Exemplo – Pólos e zeros reais II

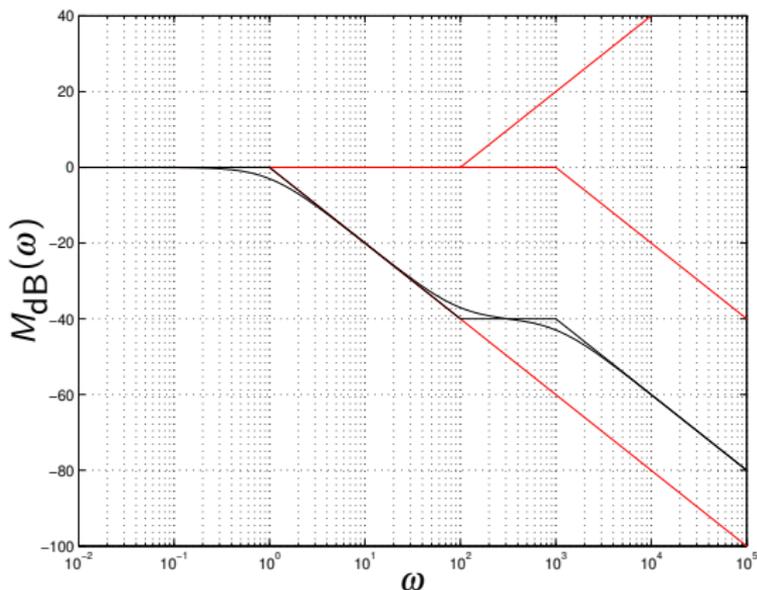


Figura 10: Módulo da resposta em frequência do Exemplo 1.14.

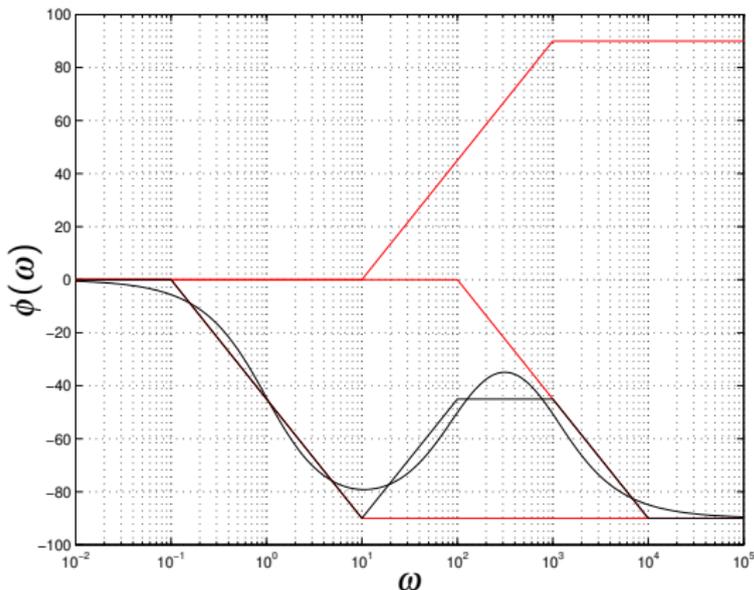


Figura 11: Fase da resposta em frequência do Exemplo 1.14.

## Exemplo – Pólos e zeros reais IV

Em sistemas lineares, pólos e zeros complexos aparecem sempre em pares conjugados, justificando o tratamento de módulos de sistemas de segunda ordem com raízes complexas conjugadas.

## Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos I

### Exemplo 1.15 (Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos)

Considere a função de transferência de segunda ordem com raízes complexas  $\lambda_1$  e  $\lambda_2 = \lambda_1^*$  dada por

$$H(s) = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{(s - \lambda_1)(s - \lambda_2)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi \omega_n s + \omega_n^2}, \quad 0 \leq \xi < 1$$

com

$$\omega_n^2 = \lambda_1 \lambda_2 \quad ; \quad 2\xi \omega_n = -(\lambda_1 + \lambda_2)$$

As assíntotas de módulo de baixas e altas frequências são, respectivamente,

$$M_{dB}(\omega) \approx 0 \quad ; \quad M_{dB}(\omega) \approx -40 \log \omega + 40 \log \omega_n$$

e, portanto, a frequência de corte é  $\omega_c = \omega_n$ .

## Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos II

As assíntotas de fase de baixas e altas frequências são, respectivamente,

$$\phi(\omega) \approx 0 \quad ; \quad \phi(\omega) \approx -180 \text{ graus}$$

As figuras 12 e 13 mostram o diagrama de Bode para  $\xi = 0.1$  e  $\xi = 0.9$ .

## Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos III

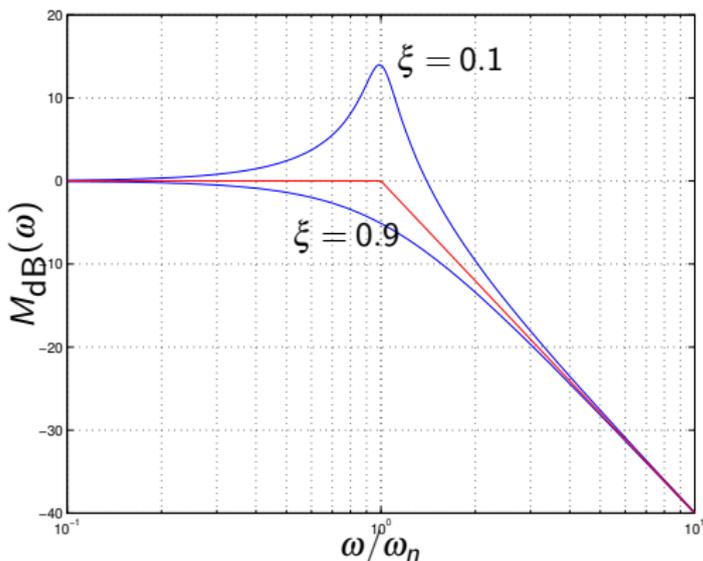


Figura 12: Módulo da resposta em frequência do Exemplo 1.15 para  $\xi = 0.1$  e  $\xi = 0.9$ .

# Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos IV

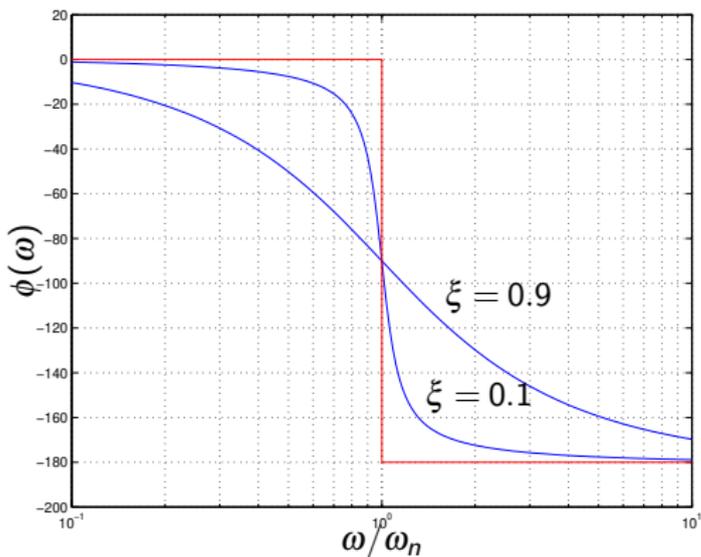


Figura 13: Fase da resposta em frequência do Exemplo 1.15 para  $\xi = 0.1$  e  $\xi = 0.9$ .

## Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos V

Note que a influência do  $\xi$  é determinante na transição de uma assíntota à outra. As raízes, computadas em função de  $\xi$  e  $\omega_n$ , são dadas por

$$\lambda_2^* = \lambda_1 = -\xi \omega_n + j \omega_n \sqrt{1 - \xi^2}$$

As raízes são complexas conjugadas com parte real negativa para  $0 < \xi < 1$ . Para  $\xi \rightarrow 1$ , as assíntotas de fase poderiam ser unidas por uma reta passando pelos pontos  $0.1\omega_n$  e  $10\omega_n$ . A aproximação mais utilizada considera a transição abrupta de 0 a  $-180$  graus na frequência de corte  $\omega_c = \omega_n$ . Note que, para  $\omega = \omega_n$ , a fase é igual a  $-90$  graus.

A ocorrência ou não do pico de  $M(\omega)$  depende do parâmetro  $\xi$ .

$$H(j\omega) = \frac{\omega_n^2}{\omega_n^2 - \omega^2 + j2\xi\omega_n\omega} \quad \Rightarrow \quad M^2(\omega) = \frac{\omega_n^4}{(\omega_n^2 - \omega^2)^2 + 4\xi^2\omega_n^2\omega^2}$$

O máximo de  $M(\omega)$  ocorre na frequência  $\omega_r$  na qual o denominador passa por um mínimo. Derivando e igualando a zero, tem-se

## Exemplo – Pólos complexos: sistemas de segunda ordem subamortecidos VI

$$\omega_r = \omega_n \sqrt{1 - 2\xi^2} \quad ; \quad M(\omega_r) = \frac{1}{2\xi \sqrt{1 - \xi^2}}$$

Note que o pico no diagrama de módulo existe apenas para  $\xi < 1/\sqrt{2} \approx 0.707$ . Para valores de  $\xi$  tendendo a zero,  $M(\omega_r)$  tende a infinito. Note também no entanto que, no domínio do tempo, a resposta ao degrau apresenta sobressinal para valores de  $\xi$  entre 0 e 1, pois o sobressinal está associado às raízes complexas. Por meio de medidas experimentais de resposta em frequência é possível determinar os valores de  $\omega_r$  e  $M(\omega_r)$  e com isso identificar os parâmetros  $\xi$  e  $\omega_n$  do sistema de segunda ordem. Observe ainda que, neste caso,  $M(0) = 1$  (0 dB).

## Exemplo 1.16 (Medidas experimentais)

Considere as medidas experimentais da resposta em frequência de um sistema suposto de segunda ordem, mostradas nas figuras 14 e 15.

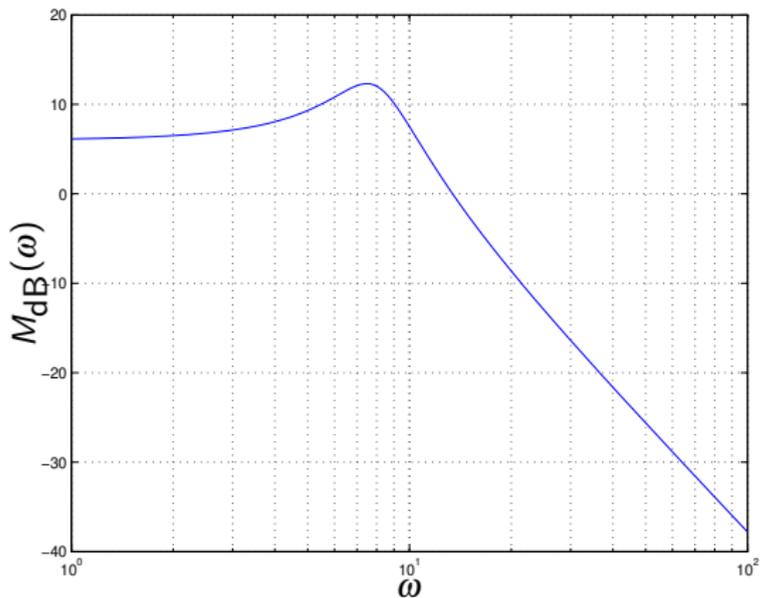


Figura 14: Módulo da resposta em frequência do Exemplo 1.16.

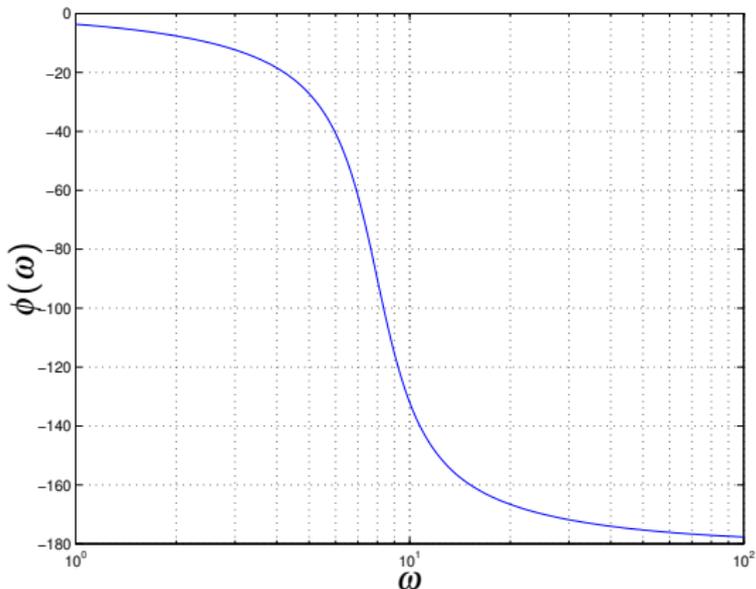


Figura 15: Fase da resposta em frequência do Exemplo 1.16.

Por inspeção do módulo, observa-se que o sistema é subamortecido. Observe também que a assíntota de alta frequência diminui 40 dB por década, confirmando as características de um sistema de segunda ordem com um par de pólos complexos conjugados e nenhum zero. Essa característica é confirmada pela resposta de fase, que vai de 0 a  $-180$  graus.

Do diagrama de módulo, obtém-se o ganho DC (ganho para baixas frequências) de 6 dB (aproximadamente igual a 2). O pico atinge 12 dB, implicando em um ganho de 6 dB em relação ao ganho DC, isto é, duas vezes o ganho DC.

Da equação

$$M(\omega_r) = \frac{1}{2\xi\sqrt{1-\xi^2}}$$

obtém-se  $\xi \approx 0.26$ .

Do diagrama de fase, obtém-se o valor  $\omega_n = 8$ , frequência na qual a fase é  $-90$  graus.

A função de transferência do sistema é dada por

$$H(s) = 2 \frac{64}{s^2 + 4.16s + 64}$$

**Exemplo 1.17**

Considere

$$H(s) = \frac{s^2 + 10s + 100}{(s+1)(s+100)} = \frac{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2}{(s+1)(s+100)}, \quad \xi = 0.5, \omega_n = 10$$

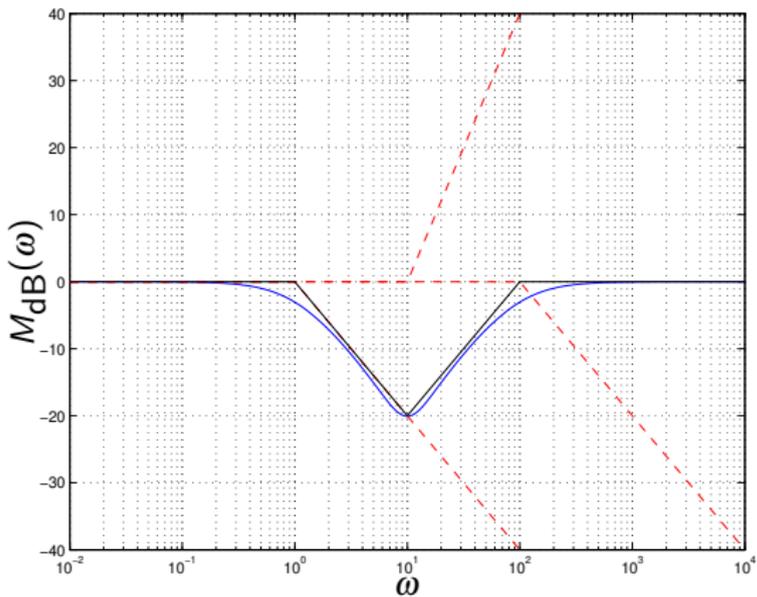


Figura 16: Módulo da resposta em frequência do Exemplo 1.17.

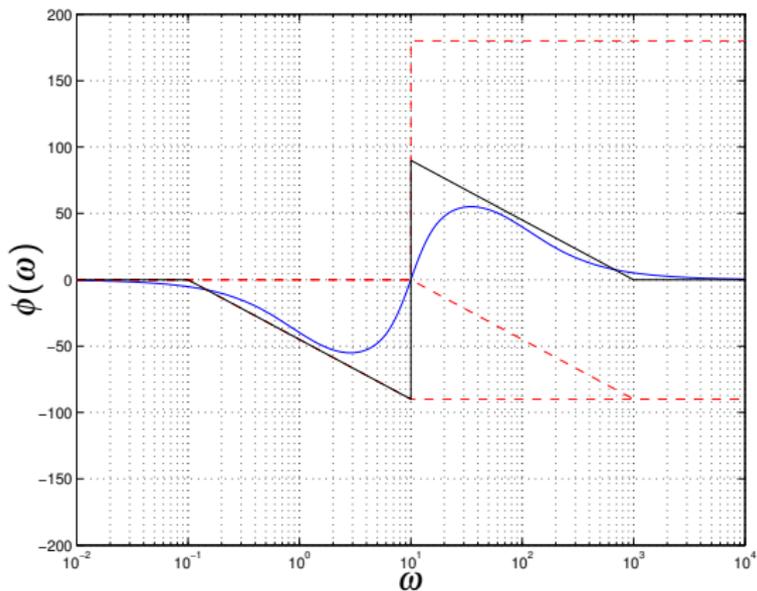


Figura 17: Fase da resposta em frequência do Exemplo 1.17.

## Exemplo – Compensador avanço ou *lead* I

### Exemplo 1.18 (Compensador avanço ou *lead*)

Considere o diagrama assintótico de módulo de um sistema de fase mínima mostrado na Figura 18.

## Exemplo – Compensador avanço ou *lead* II

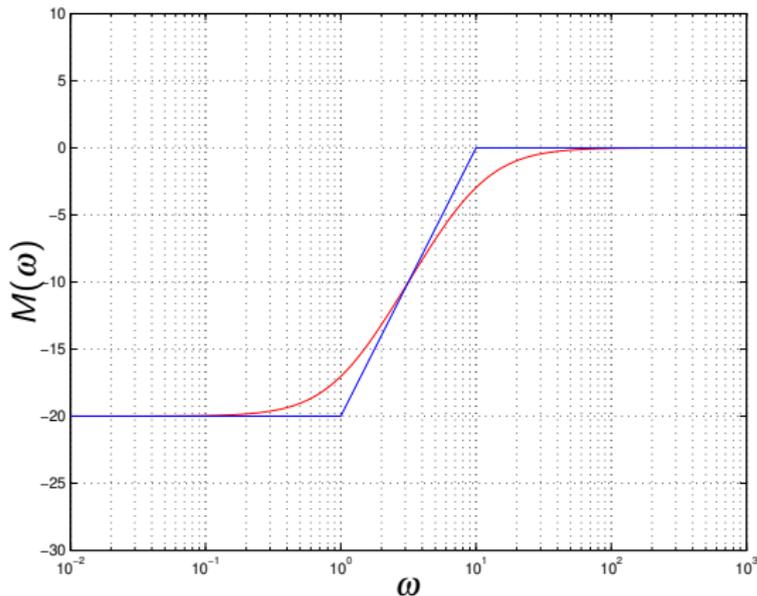


Figura 18: Diagrama de módulo do Exemplo 1.18 (compensador avanço).

A função de transferência  $H(s)$  pode ser obtida notando-se que o sistema possui ganho DC igual a  $-20$  dB ( $0.1$ ), um zero em  $\omega = 1$  e um pólo em  $\omega = 10$ , resultando em

$$H(s) = \frac{s+1}{s+10} = \frac{1}{10} \left( \frac{s+1}{1} \right) \left( \frac{10}{s+10} \right)$$

O diagrama assintótico de fase é mostrado na Figura 19. Esse sistema, denominado compensador avanço, é utilizado em cascata com uma planta para aumentar a fase do conjunto em uma faixa de frequência.

## Exemplo – Compensador avanço ou *lead* IV

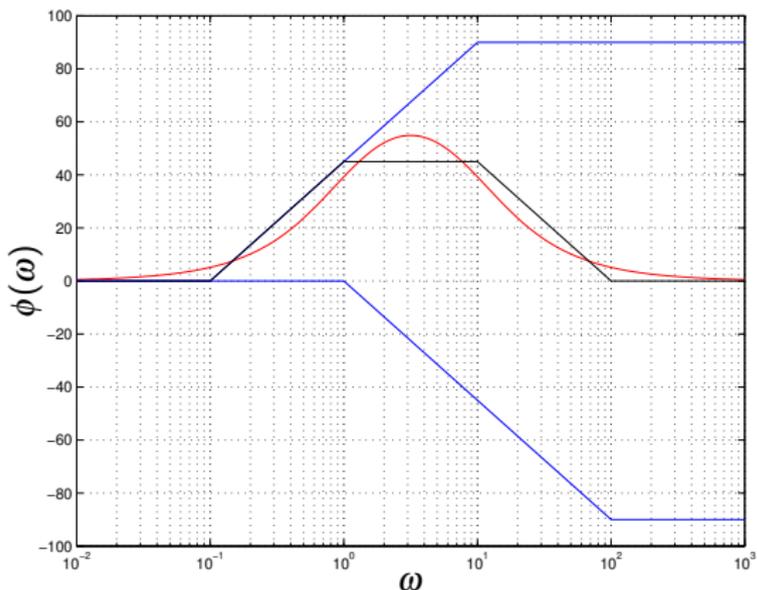


Figura 19: Diagrama de fase do Exemplo 1.18 (compensador avanço).

### Exemplo 1.19 (Compensador atraso ou *lag*)

Considere o diagrama assintótico de fase de um sistema mostrado na Figura 20, cujo ganho DC é 0 dB (1).

## Exemplo – Compensador atraso ou lag II

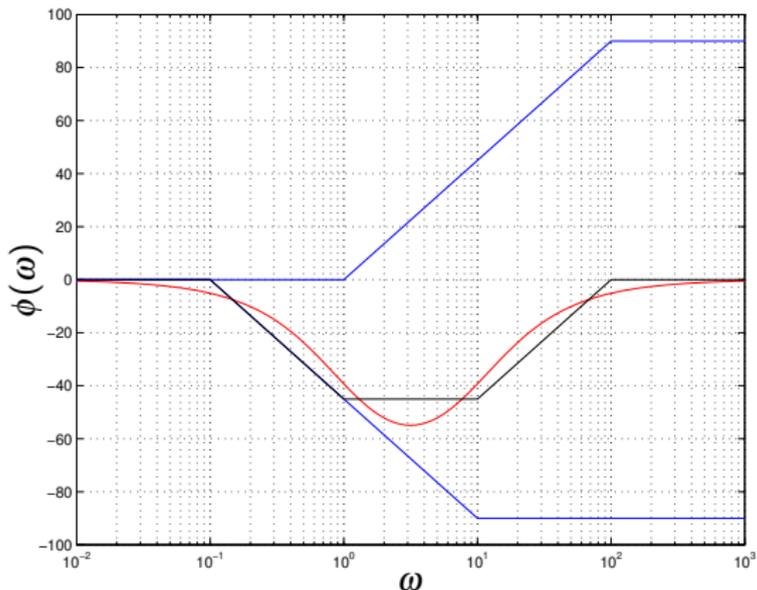


Figura 20: Diagrama de fase do Exemplo 1.19 (compensador atraso).

O diagrama de módulo pode ser obtido notando-se que o sistema possui um pólo em  $\omega = 1$  e um zero em  $\omega = 10$ , resultando em

$$H(s) = 0.1 \frac{s+10}{s+1} = \left( \frac{1}{s+1} \right) \left( \frac{s+10}{10} \right)$$

O diagrama assintótico de módulo é mostrado na Figura 21. Esse sistema, denominado compensador atraso, é utilizado em cascata com uma planta para diminuir a fase do conjunto em uma faixa de frequência.

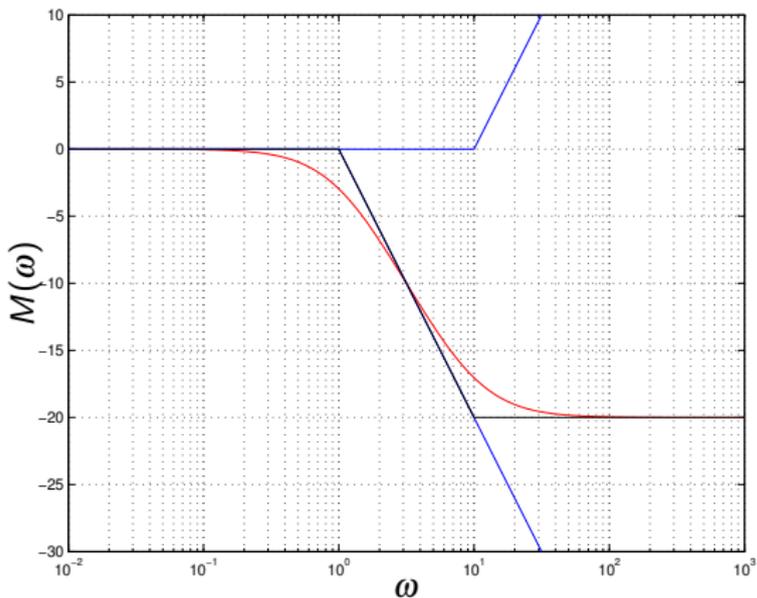


Figura 21: Diagrama de módulo do Exemplo 1.19 (compensador atraso).

### Exemplo 1.20 (Relação sinal-ruído)

A relação sinal-ruído é definida como

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{dB}} = 20 \log |a/b|$$

sendo  $a$  a amplitude do sinal e  $b$  a amplitude do ruído.

Aplicando o sinal  $x(t) = 100\text{sen}(t)$  contaminado pelo ruído aditivo  $w(t) = \text{sen}(10t)$  aos sistemas dos exemplos 1.18 e 1.19, as relações sinal-ruído nas saídas dos sistemas (baseadas nas assíntotas) são 20 dB e 60 dB, respectivamente.

A resposta em frequência  $H(j\omega)$  de sistemas lineares pode ser representada no plano complexo por coordenadas polares, isto é, módulo e fase parametrizados na frequência  $\omega$ . Ângulos positivos são representados no sentido anti-horário.

Freqüentemente, é mais conveniente determinar as expressões da parte real e da parte imaginária da função de transferência para obter o lugar geométrico (gráfico polar) no plano complexo.

Gráficos polares do sistema em malha aberta podem ser utilizados para estudar a estabilidade do sistema em malha fechada (critério de Nyquist<sup>2</sup>).

---

<sup>2</sup>Harry Nyquist, engenheiro sueco naturalizado americano (1889-1976).

## Exemplo – Zero na origem

### Exemplo 1.21 (Zero na origem)

Para  $k > 0$ , tem-se

$$H(s) = ks \Big|_{s=j\omega} = k\omega \exp(j\pi/2)$$

que é o eixo imaginário positivo, isto é, para  $\omega = 0$  o módulo é zero, e para  $\omega \rightarrow +\infty$  o módulo tende para infinito, sempre com fase igual a  $+90$  graus.

### Exemplo 1.22 (Pólo na origem)

Para  $k > 0$ , tem-se

$$H(s) = \frac{k}{s} \Big|_{s=j\omega} = \frac{k}{\omega} \exp(-j\pi/2)$$


que é o eixo imaginário negativo, isto é, para  $\omega \rightarrow 0$  o módulo tende a infinito, e para  $\omega \rightarrow +\infty$  o módulo tende a zero, sempre com fase igual a  $-90$  graus.

## Propriedade 2

Para sistemas lineares invariantes no tempo com resposta ao impulso real, o lugar geométrico do diagrama polar de  $H(s)$ ,  $s = j\omega$ ,  $\omega \in (-\infty, +\infty)$  é simétrico em relação ao eixo real, isto é,

$$H(-j\omega) = H(j\omega)^* = M(\omega) \exp(-j\phi(\omega))$$

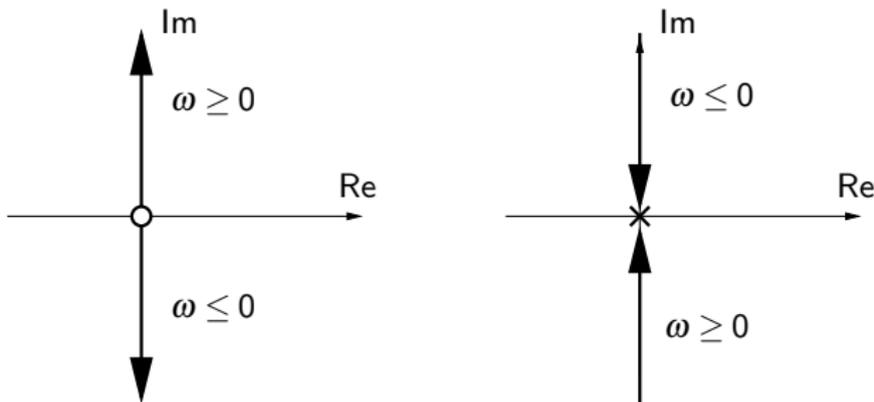A Figura 22 mostra os lugares geométricos do zero e do pólo na origem para  $\omega \in (-\infty, +\infty)$ .



### Exemplo 1.23 (Zero real negativo)

$$H(s) = 1 + \frac{s}{\omega_c} \Big|_{s=j\omega} = 1 + j \frac{\omega}{\omega_c}$$

O lugar geométrico é uma reta de inclinação igual a 90 graus partindo do ponto  $1 + j0$ .

### Exemplo 1.24 (Pólo real negativo)

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s + \omega_c} \Big|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 + j\omega/\omega_c} = M(\omega) \exp(j\phi(\omega))$$

Para  $\omega = 0$ , o módulo vale 1 e a fase 0. Para  $\omega \rightarrow +\infty$ , o módulo tende a 0 e a fase a  $-90$  graus. Em  $\omega = \omega_c$ , tem-se

$$\frac{1}{1+j} = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-j\pi/4) = \frac{1}{2} - j\frac{1}{2}$$

O lugar geométrico é uma semi-circunferência de raio igual a  $1/2$ , pois

$$(X(\omega) - \frac{1}{2})^2 + Y(\omega)^2 = (\frac{1}{2})^2$$

com

## Exemplo – Pólo real negativo II

$$X(\omega) = \operatorname{Re}(H(j\omega)) = \frac{1}{1 + (\omega/\omega_c)^2}, \quad Y(\omega) = \operatorname{Im}(H(j\omega)) = \frac{-\omega/\omega_c}{1 + (\omega/\omega_c)^2}$$

começando em  $1 + j0$  e terminando na origem, quando  $\omega \in [0, +\infty)$ . De maneira complementar, para  $\omega$  de  $-\infty$  até zero, tem-se uma semi-circunferência positiva de raio  $1/2$  indo de zero até o ponto  $1 + j0$ .

Assim, para  $k > 0$ , o gráfico polar de

$$H(s) = k \frac{\omega_c}{s + \omega_c}$$

é uma circunferência de raio  $k/2$  centrada em  $k/2 + j0$ .



## Exemplo – Pólos complexos II

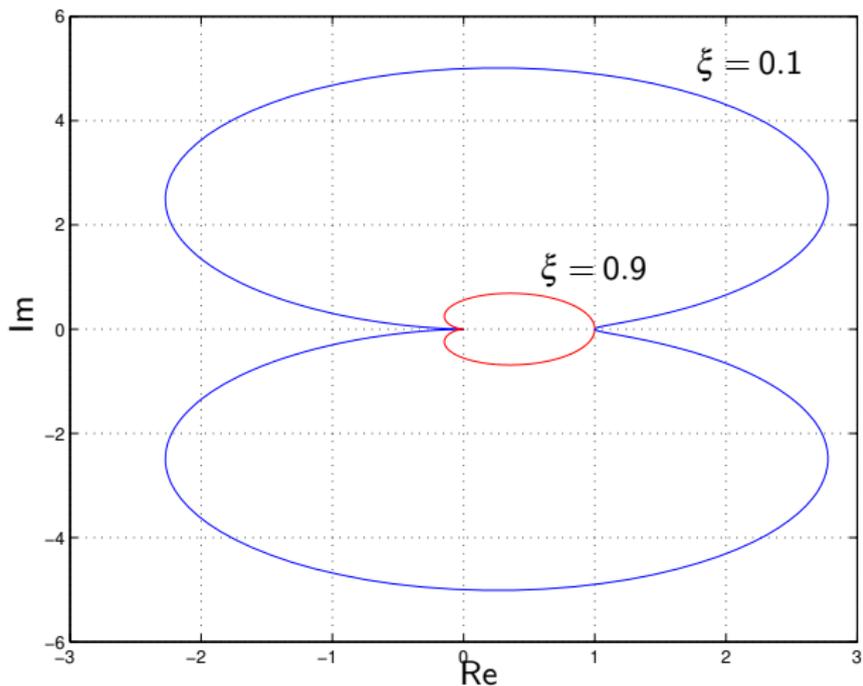


Figura 23: Gráfico polar do Exemplo 1.25 para  $\xi = 0.1$  e  $\xi = 0.9$ .





## Exemplo III

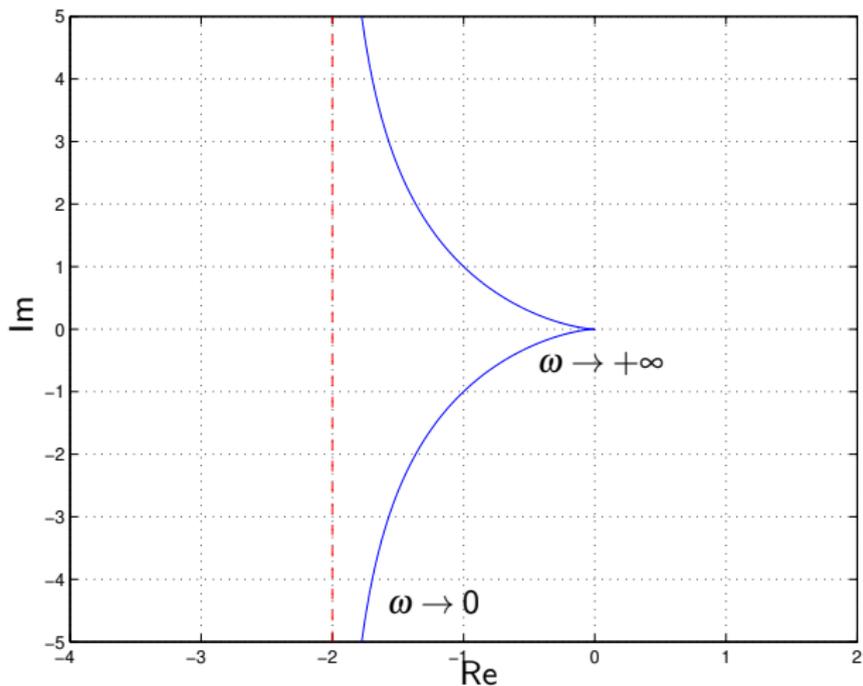


Figura 24: Gráfico polar do Exemplo 1.26 para  $a = 1/2$ .





### Exemplo 1.28 (Pólo real positivo)

O estudo da resposta em frequência por diagramas de Bode (módulo e fase) aplica-se a sistemas lineares estáveis, isto é, funções de transferência com pólos com parte real negativa. No entanto, para o estudo da estabilidade de sistemas realimentados, as vezes é necessário traçar diagramas polares de sistemas com pólos instáveis (parte real positiva). Considere o sistema cuja função de transferência é dada por

$$H(s) = \frac{\omega_c}{s - \omega_c}, \quad \omega_c > 0$$

Para  $s = j\omega$ , o módulo é idêntico ao do sistema do Exemplo 1.2 (pólo com parte real negativa), porém a fase vai de  $-180$  (baixa frequência,  $\omega \ll \omega_c$ ) a  $-90$  graus (alta frequência,  $\omega \gg \omega_c$ ), passando por  $-135$  graus em  $\omega = \omega_c$ .

Note que

$$X(\omega) = \operatorname{Re}(H(j\omega)) = \frac{-1}{1 + (\omega/\omega_c)^2}, \quad Y(\omega) = \operatorname{Im}(H(j\omega)) = \frac{-\omega/\omega_c}{1 + (\omega/\omega_c)^2}$$

e, portanto (veja o Exemplo 1.24) o gráfico polar é uma semi-circunferência de raio 0.5 começando em  $-1 + j0$  e terminando na origem quando  $\omega \in [0, +\infty)$ , com a correspondente parte complementar quando  $\omega \in (-\infty, 0]$ .